

Tarea extra

Maquina de estado finita (FSM)

Abner López Méndez | 2022273075

Estado	Nombre	Codificación One hot
A	S_0	000001
B	S_1	000010
C	S_2	000100
D	S_3	001000
E	S_4	010000
F	S_5	100000

Siguiente estado (Next stage) Ns

$$Ns_0 = S_3 \cdot \text{Locked} + S_2 \cdot \text{Wait Done} //$$

$$Ns_1 = S_0 \cdot \text{Pushed} \cdot (\text{tecla} == 7) + S_1 \cdot \text{pushed} //$$

$$Ns_2 = S_1 \cdot \text{Pushed} \cdot (\text{tecla} == 8) + S_2 \cdot \text{Pushed} //$$

$$Ns_3 = S_2 \cdot \text{Pushed} \cdot (\text{tecla} == 9) + S_3 \cdot \sim \text{Locked} //$$

$$Ns_4 = S_0 \cdot \text{Pushed} (\text{tecla} \neq 7) + S_1 \cdot \text{Pushed} (\text{tecla} \neq 8) \\ + S_2 \cdot \text{Pushed} (\text{tecla} \neq 9) //$$

$$Ns_5 = S_4 \cdot \text{Ecnt} 3 + S_5 \cdot \sim \text{Wait Done} //$$

Lógica de salida

$$CLR\ Cntr = S_3 \cdot Locked + S_5\ Wait\ Done_{11}$$

$$CLR\ Timer = S_4 \cdot Ecnt + 3_{11}$$

$$Inc = S_0 \cdot Pushed \cdot (tecla \neq 7) + S_1\ pushed (tecla \neq 8) \\ + S_2\ pushed (tecla \neq 9)_{11}$$

$$Un\ lock = S_2 \cdot Pushed (tecla == 9)$$

$$Error = S_0\ pushed (tecla \neq 7) + S_1\ pushed (tecla \neq 8) \\ + S_2\ pushed (tecla \neq 9)_{11}$$

